

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ' ΤΑΞΗ**  
**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)**  
**2005**

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**A.1**  $\gamma$

**A.2**  $\alpha$

**A.3**  $\gamma$

**A.4**  $\gamma$

**A.5** α) Λάθος β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό

**A.6**

Πίνακας αληθείας

x	y	$x+y$	$x \cdot (x+y)$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

**A.7**

Σχήμα 4.13, Σελ 164, Σχολικό Βιβλίο.

**ΟΜΑΔΑ Β**

**B.1**

a)  $E_{o\lambda} = E_1 + E_2 + E_3 = 20 + 60 - 30 \Rightarrow E_{o\lambda} = 50 \text{ V.}$

b)  $r_{o\lambda} = r_1 + r_2 + r_3 = 1 + 3 + 1 \Rightarrow r_{o\lambda} = 5 \Omega.$

$$R_{e\xi} = \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \quad R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \cdot 4}{4 + 4} = 2 \Omega \quad R_{e\xi} = 1 + 2 + 2 \Rightarrow R_{e\xi} = 5 \Omega .$$

$$I = \frac{E_{o\lambda}}{R_{e\xi} + r_{o\lambda}} = \frac{50}{5 + 5} \Rightarrow I = 5 \text{ A.}$$

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot I = \frac{4}{4 + 4} \cdot 5 \Rightarrow I_2 = 2,5 \text{ A..}$$

$$\text{Ioç K.K. } I = I_2 + I_3 \Rightarrow I_3 = 2,5 \text{ A.}$$

d)  $V_{KA} = E_{o\lambda} - Ir_{o\lambda} = 50 - 5 \cdot 5 \Rightarrow V_{KA} = 25 \text{ V.}$

**B2.**

**a.**  $V_0 = 200\sqrt{2}$  Volt .

$\omega = 400$  rad/sec.

$X_L = L\omega = 0,01 \cdot 400 \Rightarrow X_L = 40 \Omega$ .

**b.**  $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{40^2 + 40^2} \Rightarrow Z = 40\sqrt{2} \Omega$ .

**γ.**  $V_{EN} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = 200$  Volt .

$$I_{EN} = \frac{V_{EN}}{Z} = \frac{200}{40\sqrt{2}} \Rightarrow I_{EN} = \frac{5\sqrt{2}}{2} A$$

**δ.**  $\epsilon\phi\varphi = \frac{X_L}{R} = \frac{40}{40} = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ$ .

$$P = V_{EN} I_{EN} \cos\varphi = 200 \cdot \frac{5\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow P = 500 W$$

$$Q = V_{EN} I_{EN} \sin\varphi = 200 \cdot \frac{5\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow Q = 500 V_A$$

$$S = V_{EN} I_{EN} = 200 \cdot \frac{5\sqrt{2}}{2} \Rightarrow S = 500\sqrt{2} VA$$

**ε.** συντονισμός  $\rightarrow X_L = X_C \Rightarrow X_L = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega \cdot X_L} = \frac{1}{400 \cdot 40} \Rightarrow C = \frac{10^{-3}}{16} F \quad \dot{\eta}$

$C = 62,5 \cdot 10^{-6} F$ .

ΕΡΩΝΤΗ ΤΗΓΑΙΑΣ